

الجزء الثالث :

الكهرباء

الوحدة 3

8 س

التذبذبات الحرة في دارة RLC متوالية

Les oscillations libres dans un circuit RLC série

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الثانية باكوريا
الفيزياء

1- تفريغ مكثف في وشيعة :

1-1- الدراسة التجريبية :

ننجز التركيب التجريبي الممثل جانبه .

نؤرجح قاطع التيار إلى الموضع 1 لمدة زمنية كافية .

نؤرجح قاطع التيار إلى الموضع 2 فنحصل على دارة RLC متوالية .

نعين التوتر $u_C(t)$ بين مربطي المكثف .

نعيد التجربة عدة مرات برفع قيمة المقاومة r' .

أ- لماذا نؤرجح أولا قاطع التيار إلى الموضع 1 ؟

ب- ما الظاهرة التي تحدث عندما نؤرجح قاطع التيار إلى الموضع 2 ؟








ج- كيف يتغير وسع وإشارة التوتر $u_C(t)$ ؟ هل $u_C(t)$ دالة دورية؟

د- نسمي شبه الدور T المدة الزمنية الفاصلة بين قيمتين قصويتين

متتاليتين للتوتر $u_C(t)$. عين مبيانيا T .

هـ- ما تأثير المقاومة R على وسع الذبذبات وشبه الدور T ؟

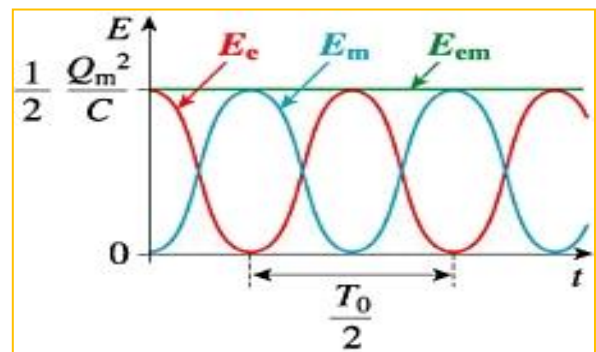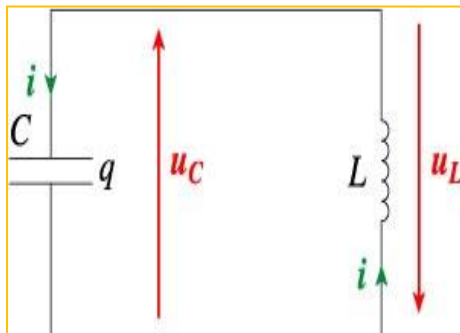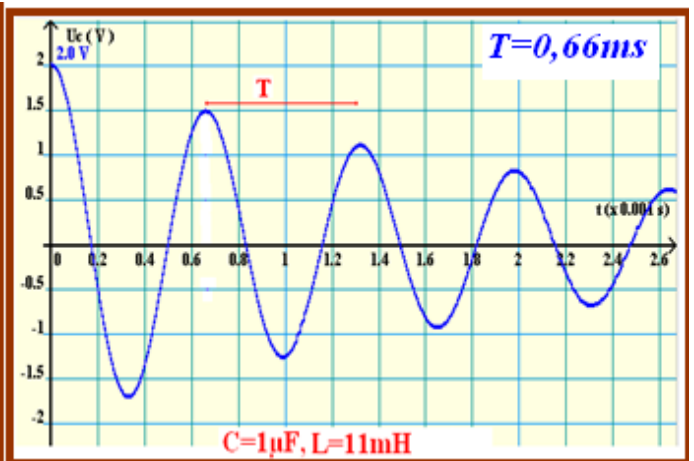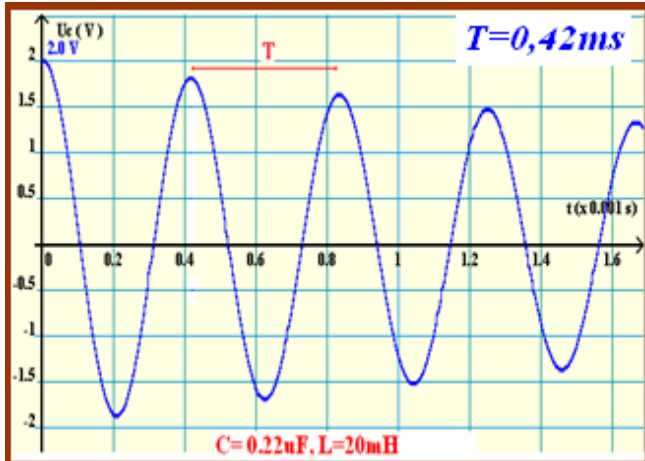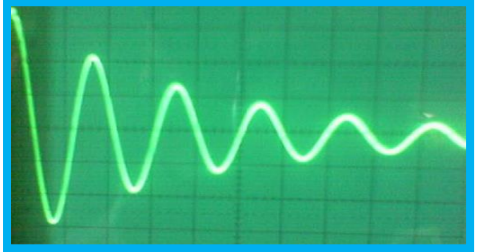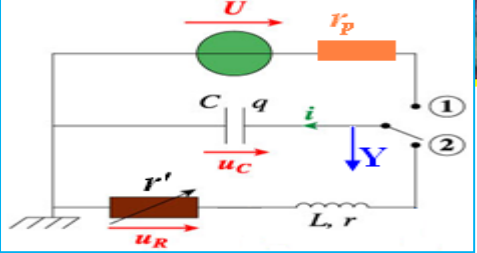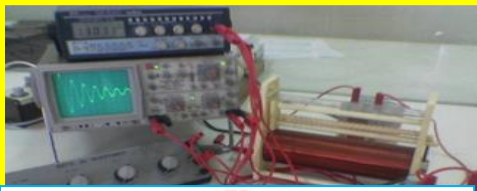
و- ما تأثير معامل التحريض L وسعة المكثف C على شبه الدور T ؟



2-1- أنظمة التذبذبات الحرة لدائرة RLC متوالية :

<p>$U_c (V)$ 2.0 V T $T = 6.59 \cdot 10^{-4} s$ $t (x 0.001 s)$</p>		<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>$U_c (V)$ 2.0 V $T = 6.62 \cdot 10^{-4} s$ $t (x 0.001 s)$ R=10 ohm</p>		<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>$U_c (V)$ 2.0 V $T = 7.87 \cdot 10^{-4} s$ $t (x 0.001 s)$ R=104.8 ohm</p>		<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>$U_c (V)$ 2.0 V $t (x 0.001 s)$ R=169 ohm</p>		<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

3-1- التفسير الطاقى :

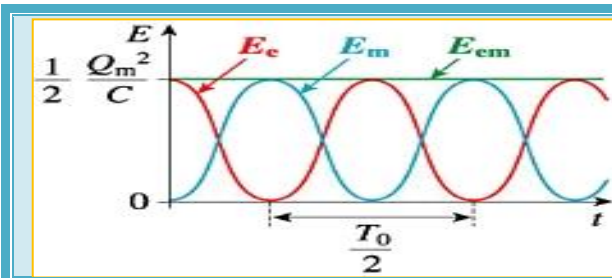


.....

.....

.....

.....

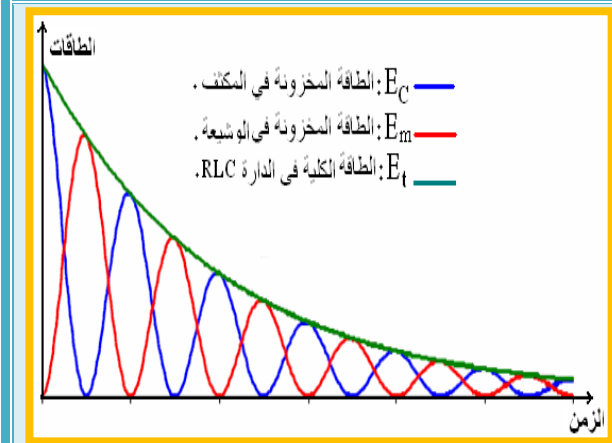

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

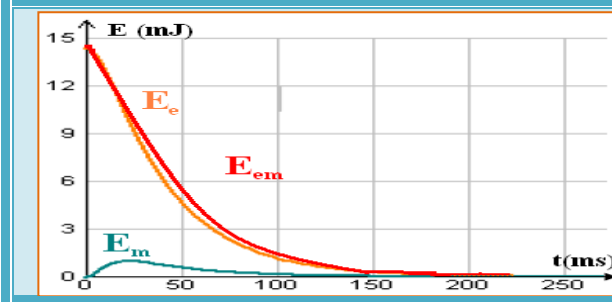

.....

.....

.....

.....

