

الدارة RLC المتوازية في النظام الجيبى القسرى .

تمارين

تمرين 1

نطبق بين مربطي وشيعة ($H=0.1H$, $L=0.1H$, $r=10\Omega$) توثر جيبيا :
 $u = 10\sqrt{2} \cos 100\pi t$

1- أحسب ممانعة هذه الدارة .

2- ما هو طور $\varphi_{i/u}$ الشدة اللحظية (t) i بالنسبة للتوتر (t) u ؟

3- أوجد تعبير الشدة اللحظية $i(t)$.

تمرين 2

يمر في دارة (R, L, C) على التوالي تيار متناوب جيبى شدته اللحظية (b) :
 $i(t) = 13.5 \cos 300t$

نعطي $C = 12\mu F$ و $L = 250mH$ و $R = 110\Omega$ باعتمادك على إنشاء فريندل المناسب لهذه الدارة :

1- احسب التوتر الفعال بين مربطي ثانوي القطب (R, L, C) .

2- احسب طور شدة التيار بالنسبة للتوتر $\varphi_{i/u}$.

تمرين 3

I - تشتمل دائرة كهربائية على المركبات التالية :

- موصل أومي مقاومته $R = 24\Omega$.

- مكثف سعته C .

- وشيعة معامل تحريضها L ومقاومتها الداخلية .

نجدى المجموعة الكهربائية المركبة على التوالي بمولد GBF بتوتر متناوب جيبى $u(t) = U_m \cos 2\pi Nt$ بحيث أن $U_m = 10V$ والتردد N قابل للضبط .

الشدة اللحظية للتيار الكهربائي هي $i(t) = I\sqrt{2} \cos(2\pi Nt + \varphi_{i/u})$

1- بواسطة راسم التذبذب ذي مدخلين نعاين في المدخل Y_1 التوتر $Y_1(t)$ u وفي المدخل Y_2 التوتر $Y_2(t)$ $u_R(t)$ بين مربطي الموصل الأومي .

على تبيانية واضحة بين الكيفية التي يتم بها ربط راسم التذبذب .

2- عند ضبط التردد على القيمة $N = 202Hz$ نلاحظ على شاشة راسم التذبذب المنحنيات (1) و (2) في الشكل جانبية .

2- 1 بين أن المنحنى (1) يمثل التوتر $u(t)$ واستنتج طبيعة الدارة (تحريضية ، كثافية أو مكافنة لموصل أومي)

2- 2 حدد القيمة الفعالة للتيار الكهربائي I و الطور $\varphi_{i/u}$

3- بإنشاء فريندل وباختيار سلم $\frac{\sqrt{2}}{2} Volt \leftrightarrow 1cm$ أوجد قيمة مقاومة الوشيعة L وسعة المكثف C

4- نحتفظ بـ U_m ثابتة ونغير التردد على أساس الحصول على توافق في الطور بين $u(t)$ و $u_R(t)$.

4- 1 ما اسم الظاهرة المحصل عليها ؟

4- 2 لتحقيق هذه الظاهرة هل نقوم بالزيادة لقيمة N أو بنقصانها ؟ علل الجواب .



تمرين 4

تشتمل دائرة كهربائية على العناصر التالية مركبة على التوالي :

مكثف سعته $C = 5\mu F$ وشيعة معامل

تحريضها $L = 0.5H$ و مقاومتها الداخلية مهملة وموصل أومي مقاومته $R = 10\Omega$ وأمبيرمتر مقاومتها مهملة .

نجدى الدارة بتوتر كهربائي متناوب جيبى

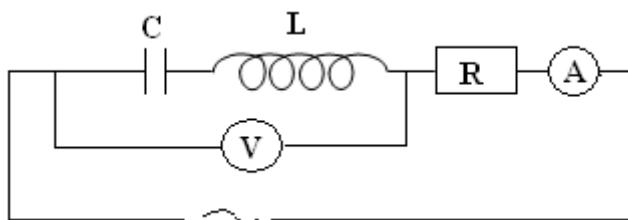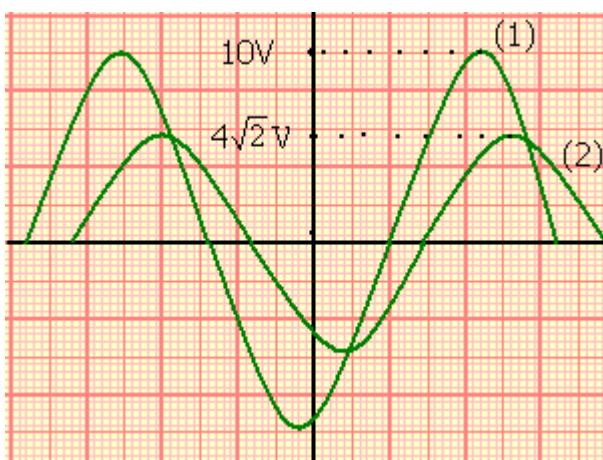

1 - عندما نغير التردد N ونضبطه على القيمة N_0 نلاحظ أن الفولطметр تشير إلى قيمة منعدمة أي أن التوتر منعدما .

1 - فسر إشارة الفولطметр . واستنتج قيمة التردد N_0 .

2 - أعط تعبيري الشحنة $q(t)$ والشدة $i(t)$ بالنسبة ل $N=N_0$.

3 - أعط تعبير الطاقة الكلية E للمتذبذب (R,L,C) في لحظة t بالنسبة لتردد N .

4 - بين أن الطاقة الكلية E ثابتة بالنسبة ل $N=N_0$ واحسب E بالنسبة لهذه القيمة (N_0) .

5 - عرف واحسب معامل فوق التوتر عند الرنين بالنسبة لهذه الدارة .

2 - نضبط التردد N على قيمة $N=90\text{Hz}$. تعبير الشدة اللحظية للتيار الكهربائي المار في الدارة هو :

$$i(t) = I \cos(\omega_1 t + \phi)$$

1 - باستعمال إنشاء فريندل ، حدد الشدة I و الطور ϕ . هل الدارة كافية أم تحربي ؟

2 - أحسب معامل القدرة لهذه الدارة والقدرة المتوسطة المستهلكة بالنسبة لقيمة N_1 .

تمرين 5

ت تكون الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل 1 من :

- موصل أومي مقاومته R قابلة للضبط .

- ثانوي قطب D طبيعته مجھولة ، لكنه لا يمكن أن يكون إلا مكتفا أو وشيعة مقاومتها مهملة .

- مولد ذي تردد منخفض G.B.F يزود الدارة بتيار كهربائي $i(t) = I_m \cos \omega t$.

1 - نعاني بواسطة راسم التذبذب التوتر $(u_1(t))$ بين مربطي ثانوي القطب D . فنحصل على الرسم المبين في الشكل أسفله .

وذلك بعد ضبط الكسح الأفقي على

5.10^3s/div و الحساسية الرأسية على

1V/div .

1 - حدد مبيانا :

أ - القيميتين القصويتين U_{1m} و U_{2m} للتوترين u_1 و u_2 ،

ب - طور u_2 بالنسبة ل u_1 تم استنتاج طبيعة ثانوي القطب .

1 - أوجد قيمة المقدار الفيزيائي الذي يميز ثانوي القطب D . $R=300\Omega$.

2 - استنتاج التعبير $(u_1(t), u_2(t), i(t))$.

تمرين 6

تغدي ثانوي القطب AB بتوتر جيبي

$$u(t) = 40\sqrt{2} \cos 100\pi t$$

يتكون ثانوي القطب AB من تجميع لثانيات القطب D_1 و D_2 :

D_1 موصل أومي مقاومته $R_1=7\Omega$.

D_2 وشيعة معامل تحربيها L و مقاومتها الداخلية R_2 .

تشير الفولطметр عندما نركبها بين مربطي D_1 إلى التوتر الفعال $U_1=14V$ وعندما نركبها بين مربطي D_2 تشير إلى $U_2=30V$.

1 - أحسب الشدة الفعالة للتيار الذي يمر في ثانوي القطب AB .

2 - أحسب الممانعة Z_2 للوشيعة والممانعة Z لثانوي القطب AB .

3 - أعط إنشاء فريندل بالنسبة لهذه الممانعات . واحسب قيم L و R_2 .

4 - احسب فرق الطور ϕ . للتحقق بالنسبة للشدة $i(t)$.

5 - أحسب فرق الطور ϕ للتوتر بين مربطي ثانوي القطب AB بالنسبة للشدة $i(t)$.

