

1. Compteurs

11. Généralités

111. Définition

Un compteur est un circuit logique séquentiel constitué d'un ensemble de n bascules interconnectées par des portes logiques. Il permet de dénombrer ou compter, suivant un système de numération binaire, le nombre d'impulsions appliquées à son entrée horloge : il reçoit les impulsions à compter et délivre en permanence en sa sortie une combinaison, des états logiques, image du nombre d'impulsions reçues.

112. Classification des compteurs

En logique séquentielle, les compteurs peuvent être décrits en citant les caractéristiques suivantes :

Sens de comptage : Evolution de la valeur de sortie dans le temps.

- Comptage croissant ou ascendant ⇒ **Compteurs**.
- Comptage décroissant ou descendant ⇒ **Décompteurs**.

Code de comptage : Code dans lequel est exprimée la valeur de sortie.

Comptage en binaire naturel, en code Gray, en décimal, etc.

Mode de comptage : Type de basculement **asynchrone** ou **synchrone** du compteur.

Compteurs **asynchrones** ou compteurs **synchrones**.

Modulo de comptage : Capacité du compteur exprimant le nombre d'états logiques différents que peut prendre la valeur de sortie sur l'ensemble du cycle de comptage.

Un compteur modulo M compte de 0 à $(M-1)$ et comporte n bascules tel que : $2^{n-1} < M \leq 2^n$.

Cycle de comptage : précise si la valeur de sortie utilise ou non toutes les combinaisons possibles.

Comptage à cycle complet ⇒ $M=2^n$ ou Comptage à cycle incomplet ⇒ $M < 2^n$.

12. Compteurs asynchrones

121. Définition


Un compteur asynchrone est constitué de n bascules JK fonctionnant en mode T (Toggle) : $J=K=1$.

Ces bascules sont montées en cascade c'est-à-dire le signal d'horloge commande uniquement la première bascule tandis que pour chacune des autres bascules le signal d'horloge est fourni par la sortie de la bascule de rang immédiatement inférieur.

 
122. Compteur asynchrone à cycle complet

Pour bien comprendre le principe, réalisons un compteur **modulo 8** permettant de compter de 0 à 7.

Pour cela, on a besoin de 3 bascules JK montées de la manière suivante :



 
Les chronogrammes et la table de vérité d'un tel compteur sont donnés à la figure suivante :



Fonction Traiter

 123. Compteur asynchrone à cycle incomplet


Soit à concevoir un compteur asynchrone **modulo 10** qui compte de 0 à 9.
 Le nombre **n** des bascules nécessaires pour la réalisation du compteur est tel que : $10 < 2^n$ soit $n=4$.
 Avec **4** bascules, le modulo du compteur est **16** donc pour avoir un modulo **10** on procède à un **forçage** à 0 du compteur à la combinaison **N=10** soit $Q_3Q_2Q_1Q_0=1010$.
 Le forçage à 0 du compteur consiste à mettre à 0 toutes les sorties **Q_i** des 4 bascules.
 On suppose que pour mettre **Q_i** à 0 on doit mettre l'entrée de forçage asynchrone **Clr_i** à 1.
 Pour cela on cherche l'équation logique de l'entrée de commande, Remise à 0 **Raz**, en fonctions des **Q_i**.



Raz	Q ₃ Q ₂	Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
00	00	00	0	0	0	0
01	00	01	0	0	0	0
11	01	00	X	X	X	X
10	01	01	0	0	X	1

Equation logique de l'entrée Raz
 $Raz = Q_3Q_1$

 
Le câblage d'un tel compteur est donné par le schéma suivant :



124. Compteurs asynchrones à circuits intégrés

Les compteurs 74LS90 (modulo 10), 74LS92 (modulo 12) et 74LS93 (modulo 16) sont des compteurs asynchrones composés de 4 bascules dont les connexions internes varient suivant le type du compteur.

Fonction Traiter

 

- CP₀ Clock (Active LOW going edge) Input to +2 Section
- CP₁ Clock (Active LOW going edge) Input to +5 Section (LS90), +6 Section (LS92)
- CP₁ Clock (Active LOW going edge) Input to +8 Section (LS93)
- MR₁, MR₂ Master Reset (Clear) Inputs
- MS₁, MS₂ Master Set (Preset-9, LS90) Inputs
- Q₀ Output from +2 Section (Notes b & c)
- Q₁, Q₂, Q₃ Outputs from +5 (LS90), +6 (LS92), +8 (LS93) Sections (Note b)

**LS90
MODE SELECTION**

RESET/SET INPUTS				OUTPUTS			
MR ₁	MR ₂	MS ₁	MS ₂	Q ₀	Q ₁	Q ₂	Q ₃
H	H	L	X	L	L	L	L
H	H	X	L	L	L	L	L
X	X	H	H	H	L	L	H
L	X	L	X	Count			
X	L	X	L	Count			
L	X	X	L	Count			
X	L	L	X	Count			

H = HIGH Voltage Level
L = LOW Voltage Level
X = Don't Care

**LS92 AND LS93
MODE SELECTION**

RESET INPUTS		OUTPUTS			
MR ₁	MR ₂	Q ₀	Q ₁	Q ₂	Q ₃
H	H	L	L	L	L
L	H	Count			
H	L	Count			
L	L	Count			

Remarque :

La 1^{ère} bascule, diviseur par 2, est séparée des 3 autres bascules qui sont interconnectées de telle sorte pour former un diviseur par 5 (74LS90), un diviseur par 6 (74LS92) et un diviseur par 8 (74LS93). Pour avoir un cycle de comptage modulo 10, 12 et 16 il faut relier le signal d'horloge externe à l'entrée CP₀ et la sortie Q₀ à l'entrée CP₁.

LS90
BCD COUNT SEQUENCE

COUNT	OUTPUT			
	Q ₀	Q ₁	Q ₂	Q ₃
0	L	L	L	L
1	H	L	L	L
2	L	H	L	L
3	H	H	L	L
4	L	L	H	L
5	H	L	H	L
6	L	H	H	L
7	H	H	H	L
8	L	L	L	11
9	11	L	L	11

NOTE: Output Q₀ is connected to Input CP₁ for BCD count.

LS92
TRUTH TABLE

COUNT	OUTPUT			
	Q ₀	Q ₁	Q ₂	Q ₃
0	L	L	L	L
1	H	L	L	L
2	L	H	L	L
3	H	H	L	L
4	L	L	H	L
5	H	L	H	L
6	L	L	L	H
7	H	L	L	H
8	L	11	L	11
9	11	11	L	11
10	L	L	11	11
11	H	L	H	H

NOTE: Output Q₀ is connected to Input CP₁.

LS93
TRUTH TABLE

COUNT	OUTPUT			
	Q ₀	Q ₁	Q ₂	Q ₃
0	L	L	L	L
1	H	L	L	L
2	L	H	L	L
3	H	H	L	L
4	L	L	H	L
5	H	L	H	L
6	L	H	H	L
7	H	H	H	L
8	L	L	L	11
9	11	L	L	11
10	L	11	L	11
11	H	H	L	H
12	L	L	H	H
13	H	L	H	H
14	L	H	H	H
15	H	H	H	H

NOTE: Output Q₀ is connected to Input CP₁.

Fonction Traiter

125. Spécificités des compteurs asynchrones

L'avantage des compteurs asynchrones se constitue à la conception et à la réalisation simple et facile par répétition de modules diviseurs de fréquence par 2 : mise en cascade des bascules T.

Dans la structure asynchrone, les bascules commutent en cascade à partir d'un signal d'horloge affecté à la première bascule ce qui entraîne les inconvénients suivants :

- Un fonctionnement lent du compteur : pour **n** bascules en cascade, le temps de fonctionnement ou de propagation vaut **n** fois le temps de réponse (retard ou temps de propagation) d'une bascule.
- L'apparition des états de sortie erronés (**Glitches**) qui peuvent perturber le fonctionnement du système. Ces états transitoires parasites sont appelés des aléas du fonctionnement (nombres hors comptage). Par exemple, pour **3** bits, le passage de **011** à **100** est accompagné des états parasites **010** et **000**. Le temps de réponse total lors de cette transition vaut **3** fois le temps de réponse d'une bascule.

13. Compteurs synchrones

131. Définition

Un compteur synchrone est constitué de **n** bascules qui reçoivent en parallèle le même signal d'horloge. L'entrée horloge est donc commune à toutes les bascules dont les sorties changent d'états simultanément.

132. Table d'excitation de la bascule JK

Elle permet de déterminer quelles valeurs il faut appliquer aux entrées synchrones **J** et **K** pour faire évoluer la sortie **Q** de la bascule d'un état vers un autre.

On note respectivement **Q⁻** et **Q⁺** les valeurs de **Q** avant et après l'impulsion d'horloge.

Table de vérité				
J	K	Q ⁻	Q ⁺	Commentaire
0	0	0	0	Mémoire
0	0	1	1	
0	1	0	0	Mise à 0
0	1	1	0	
1	0	0	1	Mise à 1
1	0	1	1	
1	1	0	1	Basculement
1	1	1	0	

Table d'excitation			
Q ⁻	Q ⁺	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

X : Quelque soit l'état logique.

133. Compteur synchrone à cycle complet

Pour faire décrire au compteur une séquence déterminée il faut à chaque impulsion d'horloge définir les valeurs des entrées synchrones **J** et **K**. Pour cela on utilise la table de transition de la bascule **JK** ainsi que la table des états décrivant les différentes séquences du compteur.

La résolution du problème consiste donc à chercher les équations logiques des entrées **J** et **K** de chaque bascule à l'aide de la table des états recherchés et de la table d'excitation de la bascule **JK**.

Prenons l'exemple d'un compteur synchrone **modulo 8**.

J₀	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
	0	1	X	X	1
	1	1	X	X	1

K₀	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
	0	X	1	1	X
	1	X	1	1	X

J₁	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
	0	0	1	X	X
	1	0	1	X	X

K₁	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
	0	X	X	1	0
	1	X	X	1	0

J₂	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
	0	0	0	1	0
	1	X	X	X	X

K₂	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
	0	X	X	X	X
	1	0	0	1	0


Table des états du compteur

$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

Equation logiques

$J_0 = K_0 = 1$
 $J_1 = K_1 = Q_0$
 $J_2 = K_2 = Q_1 Q_0$

 Le câblage du compteur synchrone **module 8** est donné par le schéma suivant :



134. Compteur synchrone à cycle incomplet

Soit à concevoir un compteur synchrone **modulo 10**.

Le nombre **n** des bascules nécessaires pour la réalisation du compteur est tel que : $10 < 2^n$ soit $n=4$.

Table des états du compteur

$Q_3 Q_2$	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	1	3	2	
01	4	5	7	6	
11	X	X	X	X	
10	8	9	X	X	

Equation logiques

$J_0 = K_0 = 1$
 $J_1 = \bar{Q}_3 Q_0$
 $K_1 = Q_0$
 $J_2 = K_2 = Q_1 Q_0$
 $J_3 = Q_2 Q_1 Q_0$
 $K_3 = Q_0$

Les états à rejeter sont indiqués par des **X**

J₀

Q ₃ Q ₂	Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
00		1	X	X	1
01		1	X	X	1
11		X	X	X	X
10		1	X	X	X

K₀

Q ₃ Q ₂	Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
00		X	1	1	X
01		X	1	1	X
11		X	X	X	X
10		X	1	X	X

J₁

Q ₃ Q ₂	Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
00		0	1	X	X
01		0	1	X	X
11		X	X	X	X
10		0	0	X	X

K₁

Q ₃ Q ₂	Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
00		X	X	1	0
01		X	X	1	0
11		X	X	X	X
10		X	X	X	X

J₂

Q ₃ Q ₂	Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
00		0	0	1	0
01		X	X	X	X
11		X	X	X	X
10		0	0	X	X

K₂

Q ₃ Q ₂	Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
00		X	X	X	X
01		0	0	1	0
11		X	X	X	X
10		X	X	X	X


J₃

Q ₃ Q ₂	Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		0	0	1	0
11		X	X	X	X
10		X	X	X	X

K₃

Q ₃ Q ₂	Q ₁ Q ₀	00	01	11	10
00		X	X	X	X
01		X	X	X	X
11		X	X	X	X
10		0	1	X	X

 Le câblage du compteur synchrone module 10 est donné par le schéma suivant :



135. Spécificités des compteurs synchrones

Avantages :

- Temps d'établissement constant (Une unité de propagation).
- Pas de valeurs parasites.

Inconvénients :

- Utilisation des circuits logiques combinatoires en plus des bascules.
- Les modules sont donc différents.

136. Compteurs Spéciaux

Compteurs réversibles

Ce sont des compteurs/décompteurs qui peuvent compter comme ils peuvent décompter. Le choix de la fonction comptage ou de la fonction décomptage s'effectue à l'aide d'une entrée de sélection.

Compteurs programmables ou pré-positionnés (presettables)


Ce sont des compteurs possédant des entrées de pré-chargement qui contiennent la valeur de départ du comptage ou de décomptage. Le chargement du compteur se fait grâce à une entrée de commande.

137. Compteurs synchrones à circuits intégrés

On cite à titre d'exemple :


- Les compteurs synchrones pré-positionnés modulo 10 : **74LS160** et **74LS162**.
- Les compteurs synchrones pré-positionnés modulo 16 : **74LS161** et **74LS163**.
- Les compteurs/décompteurs synchrones pré-positionnés modulo 10 : **74LS190** et **74LS192**.
- Les compteurs/décompteurs synchrones pré-positionnés modulo 16 : **74LS191** et **74LS193**.

CONNECTION DIAGRAM DIP

 

- CP_U Count Up Clock Pulse Input
- CP_D Count Down Clock Pulse Input
- MR Asynchronous Master Reset (Clear) Input
- PL Asynchronous Parallel Load (Active LOW) Input
- P_n Parallel Data Inputs
- Q_n Flip-Flop Outputs (Note b)
- TC_D Terminal Count Down (Borrow) Output (Note b)
- TC_U Terminal Count Up (Carry) Output (Note b)

LOGIC SYMBOL

 

MODE SELECT TABLE

MR	PL	CP _U	CP _D	MODE
H	X	X	X	Reset (Asyn.)
L	L	X	X	Preset (Asyn.)
L	H	H	H	No Change
L	H	⌋	H	Count Up
L	H	H	⌋	Count Down

- L = LOW Voltage Level
- H = HIGH Voltage Level
- X = Don't Care
- ⌋ = LOW-to-HIGH Clock Transition

2. Registres à décalage

21. Définition

Un registre à décalage est une association en cascade de bascules **D** qui sont interconnectées de façon à ce que l'état logique de la bascule de rang i puisse être transmis à la bascule de rang $i+1$ (décalage à droite) ou $i-1$ (décalage à gauche) quand un signal d'horloge est appliqué à l'ensemble des bascules.

22. Classification des registres à décalage

En logique séquentielle, les registres à décalage se distinguent selon les caractéristiques suivantes :

221. Type de décalage

L'information (une série de bits de donnée) peut être sérialisée suivant une direction de décalage à droite, à gauche ou dans ces deux directions (registre bidirectionnel).

222. Type de chargement ou mode d'écriture

L'information peut être chargée selon un mode d'écriture série ou parallèle. En mode parallèle, la donnée est chargée dans les bascules d'un seul coup d'horloge (registre de mémorisation). En mode série, la donnée est présentée séquentiellement bit après bit à l'entrée de la première bascule, le décalage peut être alors vers la gauche ou la droite.

Pour le chargement série, on aura un 1^{er} chargement et une suite de décalages et chargements.

223. Mode de lecture


De même, l'information peut être lue en série ou en parallèle.

224. Nombre de bits


Le nombre de bits dans les registres est de **4**, **5** ou **8**. Un registre composé de ces registres élémentaires peut contenir tout nombre de bits désiré.

 23. Types des registres à décalage

- Registres à entrée parallèle et à sortie parallèle : Chargement parallèle ou mémorisation de la donnée.
 - Registres à entrée parallèle et à sortie série : Chargement parallèle puis décalage de la donnée.
 - Registres à entrée série et à sortie série : Chargement série puis décalage de la donnée.
 - Registres à entrée série et à sortie parallèle : Chargement série puis décalage de la donnée.
- Les registres **universels** rassemblent les **4** modes de fonctionnement décrits ci-dessus. Leur structure est donnée par le schéma synoptique suivant :



 24. Registres à décalage à circuits intégrés



74LS194 est un registre à décalage universel de 4 bits.

Il est utilisé en modes série-série avec un décalage à gauche ou à droite, série-parallèle, parallèle-série et parallèle-parallèle.

S_0, S_1	Mode Control Inputs
$P_0 - P_3$	Parallel Data Inputs
D_{SR}	Serial (Shift Right) Data Input
D_{SL}	Serial (Shift Left) Data Input
CP	Clock (Active HIGH Going Edge) Input
MR	Master Reset (Active LOW) Input
$Q_0 - Q_3$	Parallel Outputs

MODE SELECT — TRUTH TABLE

OPERATING MODE	INPUTS						OUTPUTS			
	MR	S_1	S_0	D_{SR}	D_{SL}	P_n	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
Reset	L	X	X	X	X	X	L	L	L	L
Hold	H	l	l	X	X	X	q_0	q_1	q_2	q_3
Shift Left	H	h	l	X	l	X	q_1	q_2	q_3	L
	H	h	l	X	h	X	q_1	q_2	q_3	H
Shift Right	H	l	h	l	X	X	L	q_0	q_1	q_2
	H	l	h	h	X	X	H	q_0	q_1	q_2
Parallel Load	H	h	h	X	X	P_n	P_0	P_1	P_2	P_3

L = LOW Voltage Level

H = HIGH Voltage Level

X = Don't Care

l = LOW voltage level one set-up time prior to the LOW to HIGH clock transition

h = HIGH voltage level one set-up time prior to the LOW to HIGH clock transition

P_n (q_n) = Lower case letters indicate the state of the referenced input (or output) one set-up time prior to the LOW to HIGH clock transition.

25. Applications des registres à décalage

Les registres à décalage ont de nombreuses applications. Parmi celles-ci, on trouve :

251. Conversion parallèle-série

La conversion de données parallèle-série est utilisée pour la transmission de données lors de l'émission. On prend des données binaires (généralement un octet) en parallèle et on les convertit en un train binaire série (**74LS165**).

252. Conversion série-parallèle

La conversion de données série-parallèle est utilisée pour la transmission de données lors de la réception. On prend des bits en série et on les convertit (généralement sur un octet) en parallèle (**74LS164**).

253. Opérations arithmétiques

Les opérations arithmétiques de la multiplication et de la division utilisent la technique ou le principe de décalage. On entre et on sort alors en parallèle.


254. Compteurs circulaires

Les compteurs circulaires sont des registres à décalage rebouclés (rétroaction) utilisés en mode série-série. Ils sont réalisés en connectant la sortie de la dernière bascule à l'entrée de la première bascule. Pour cela, il faut effectuer un chargement initial du compteur-registre, puis à chaque coup d'horloge le contenu se décale en suivant une permutation circulaire.

On peut réaliser ainsi des compteurs en anneau, des compteurs Johnson, des chenillards (jeux de lumière), des générateurs d'horloges décalées, des générateurs de séquences pseudo-aléatoires, etc.


Compteurs Johnson

Il est constitué de n bascules D en cascade en faisant un bouclage de la sortie complémentée de la dernière bascule avec l'entrée de la première bascule. Les bascules doivent être mises à 0 à la mise sous tension. On obtient des horloges de mêmes périodes, mais décalées en phase. Il s'agit d'un code jointif comme le code Gray car il n'y a qu'une sortie qui change à chaque coup d'horloge. Pour comprendre le principe, considérons l'exemple suivant de 3 bascules D .

 


Compteurs en anneau

Il est constitué de n bascules D en cascade en faisant un bouclage de la sortie de la dernière bascule avec l'entrée de la première bascule. Il faut mettre à 1 une des bascules à la mise sous tension et les autres bascules sont mises à 0. On obtient ainsi des horloges décalées à temps jointifs. Pour comprendre le principe, considérons l'exemple suivant de 3 bascules D . C'est un compteur 1 parmi 3. Le schéma est identique au précédent avec l'entrée D_0 connectée à la sortie Q_2 .

 

 Compteur Johnson à circuit intégré : 4017



PIN No	SYMBOL	NAME AND FUNCTION
3, 2, 4, 7, 10, 1, 5, 6, 9, 11	0 to 9	Decoded Decimal Output
14	CLOCK	Clock Input
13	CLOCK INHIBIT	Clock Inhibit Input
15	RESET	Reset Input
12	CARRY OUT	Carry Output
8	V_{SS}	Negative Supply Voltage
16	V_{DD}	Positive Supply Voltage

CLOCK	CLOCK INHIBIT	RESET	DECODED OUTPUT
X	X	H	Q_n
L	X	L	Q_n
X	H	L	Q_{n+1}
	L	L	Q_{n+1}
	L	L	Q_n
H		L	Q_n
H		L	Q_{n+1}

X : Don't Care

Q_n : No Change

Fonction Traiter


3. Mémoires

31. Définition

Une mémoire est un circuit à semi-conducteur permettant d'enregistrer, de conserver et de restituer des informations. Il y a **écriture** lorsqu'on enregistre des informations en mémoire et **lecture** lorsqu'on récupère des informations précédemment enregistrées.

 32. Schéma fonctionnel d'une mémoire

Le schéma fonctionnel d'une mémoire est donné par le synoptique suivant :



Notion de bus : Un bus est un ensemble de fils.

Le bus d'adresses est un bus unidirectionnel et le bus de données est un bus bidirectionnel.

L'adresse fournie par le bus d'adresses est le mot binaire de p bits qui permet de localiser la donnée.

La donnée de n bits peut être écrite dans la mémoire ou lue de la mémoire à travers le bus de données.

Le choix entre le mode de lecture ou d'écriture se fait à l'aide de l'entrée **R/W** (Read/Write).

L'entrée de commande **CS** permet de sélectionner le circuit ou de le mettre en état de haute impédance.

La mémoire peut stocker 2^p données de n bits.

33. Cycle de lecture/écriture de la mémoire

Une mémoire peut être utilisée soit en lecture soit en écriture.

L'opération de **lecture** d'une mémoire suit le cycle suivant :

- Ecrire l'adresse de la donnée sur le bus d'adresses.
- Sélectionner le boîtier de la mémoire en appliquant un niveau logique **bas** sur l'entrée de commande **CS**.
- Choisir le mode de lecture en appliquant un niveau logique **haut** sur l'entrée de commande **R/W**.
- Lire la donnée sur le bus de données.

L'opération d'**écriture** dans une mémoire suit le cycle suivant :

- Ecrire l'adresse de la donnée sur le bus d'adresses.
- Sélectionner le boîtier de la mémoire en appliquant un niveau logique **bas** sur l'entrée de commande **CS**.
- Choisir le mode d'écriture en appliquant un niveau logique **bas** sur l'entrée de commande **R/W**.
- Ecrire la donnée sur le bus de données.

34. Caractéristiques d'une mémoire

341. Capacité

C'est le nombre total de bits que contient la mémoire. Elle s'exprime aussi souvent en octets. Par exemple : 64b (b : bit), 4Kb, 8Ko (o : octet) avec : **1 octet=8 bits**, **1K=2¹⁰=1024**, **1M=2²⁰=1024 K**, **1G=2³⁰=1024 M**.

342. Format des données

C'est le nombre de bits que l'on peut mémoriser par case mémoire. On dit aussi que c'est la largeur du mot mémorisable.

343. Organisation

Elle définit le nombre de mots et la largeur de chaque mot. Par exemple :

- Une mémoire de 64Kx1 est constituée de 65536 mots de 1 bit. Sa capacité est donc de 64Kb (8Ko).
- Une mémoire de 8Kx8 contient 8192 mots de 8 bits. Sa capacité est donc de 64Kb (8Ko).

344. Temps d'accès

C'est le temps qui s'écoule entre l'instant où a été lancée une opération de lecture/écriture en mémoire et l'instant où l'information est effectivement disponible sur le bus de données.

345. Temps de cycle

Il représente l'intervalle minimum qui doit séparer deux demandes successives de lecture ou d'écriture.

346. Débit

C'est le nombre maximum d'informations lues ou écrites par seconde.

347. Volatilité

Elle caractérise la permanence des informations dans la mémoire. L'information stockée est volatile si elle risque d'être altérée par un défaut d'alimentation électrique et non volatile dans le cas contraire.

35. Différents types de mémoires

Les mémoires sont classées suivant deux familles :

- Mémoires mortes **ROM (Read Only Memory)** : mémoire à lecture seule.
- Mémoires vives **RAM (Random Access Memory)** : mémoire à lecture et écriture.

351. Mémoires vives

Une mémoire vive sert au stockage temporaire de données. Elle doit avoir un temps de cycle très court pour ne pas ralentir le microprocesseur. Les mémoires vives sont en général volatiles, elles perdent leurs informations en cas de coupure d'alimentation. Certaines d'entre elles, ayant une faible consommation, peuvent être rendues non volatiles par l'adjonction d'une batterie. Il existe deux grandes familles de mémoires **RAM** (mémoire à accès aléatoire) :

- Les **RAM statiques** : Le bit mémoire d'une RAM statique (**SRAM**) est composé d'une bascule. Chaque bascule contient entre 4 et 6 transistors.
- Les **RAM dynamiques** : Dans les RAM dynamiques (**DRAM**), l'information est mémorisée sous la forme d'une charge électrique stockée dans un condensateur (capacité grille substrat d'un transistor MOS).

352. Mémoires mortes

Pour certaines applications, il est nécessaire de pouvoir conserver des informations de façon permanente même lorsque l'alimentation électrique est interrompue. On utilise alors des mémoires mortes. Ces mémoires sont non volatiles. Contrairement aux RAM, ces mémoires ne peuvent être que lues. L'inscription des données en mémoire s'effectue par programmation. Suivant le type de la ROM, la méthode de la programmation changera. Il existe donc plusieurs types de ROM :

- **ROM** : Elle est programmée par le fabricant et son contenu ne peut plus être ni modifié, ni effacé par l'utilisateur.
- **PROM** : C'est une ROM qui peut être programmée une seule fois par l'utilisateur (**Programmable ROM**). La programmation est réalisée à partir d'un programmeur spécifique.

- **EPROM** ou **UV-EPROM** : Pour faciliter la mise au point d'un programme ou tout simplement permettre une erreur de programmation, il est intéressant de pouvoir reprogrammer une PROM. L'EPROM (**E**rasable **P**rogrammable **R**OM) est une PROM qui peut être effacée par des rayons ultra violets.
- **EEPROM** : **E**lectically **E**EPROM est une mémoire programmable et effaçable électriquement et peut être programmée in situ.
- **FLASH EPROM** : La mémoire Flash s'apparente à la technologie de l'EEPROM. Elle est programmable et effaçable électriquement comme les EEPROM.

36. Extension de la capacité d'une mémoire

Il est courant dans un système microinformatique de grouper plusieurs circuits pour augmenter la capacité (nombre des mots et/ou longueur des mots). Par exemple, à l'aide de **4** boîtiers mémoires de **1Kx4bits**, on peut réaliser les mémoires suivantes : **1Kx16bits**, **4Kx4bits**, **2Kx8bits**.

Le schéma ci-dessous réalise une mémoire de **1Kx16bits** (extension de format de la mémoire) à partir d'une mémoire élémentaire de **1Kx4bits** :

- Nécessité de **4** boîtiers.
- Nécessité de **10** bits d'adresses **A₀** à **A₉**.
- Nécessité de **16** bits de données **D₀** à **D₁₅**.

